

# Grindar, kombinatorik

den 4 september 2013  
09:56

1 Vilken elektrisk koppling motsvarar funktionen hos en och-grind?

2 Vilken elektrisk koppling motsvarar funktionen hos en eller-grind?

3 Vilken elektrisk koppling motsvarar funktionen hos en icke grind?

4 Rita schemasymbolema fyll i sanningstabellen samt skriv det booleska uttrycket för en OR gate.

A	B	Y

5 Rita schemasymbolema fyll i sanningstabellen samt skriv det booleska uttrycket för en AND- gate.

A	B	Y

6 Rita schemasymbolema fyll i sanningstabellen samt skriv det booleska uttrycket för en NAND- gate.

A	B	Y

5 Rita schemasymbolema fyll i sanningstabellen samt skriv det booleska uttrycket för en NOR- gate.

A	B	Y

--	--	--